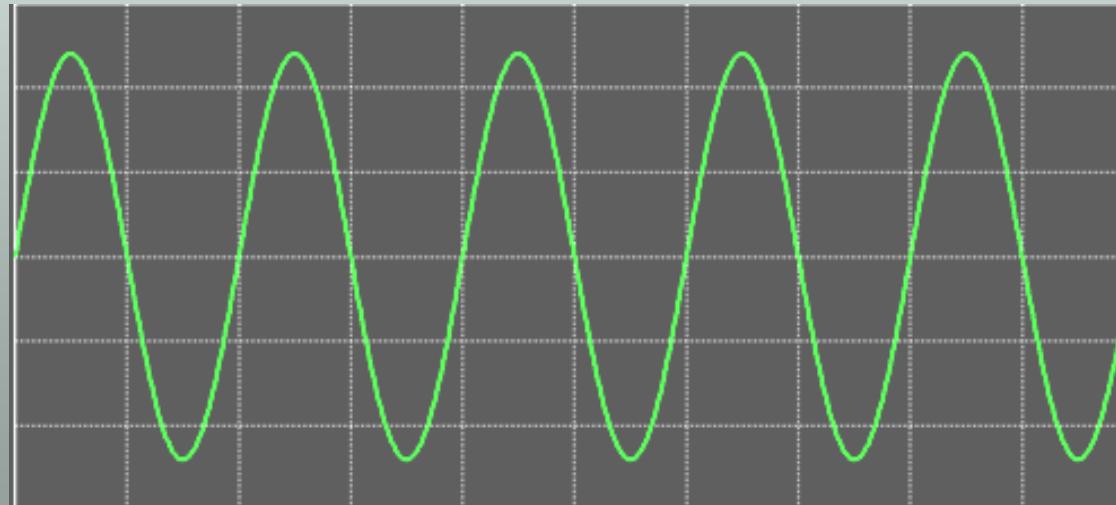



NAI ZMENI NE STRUJE



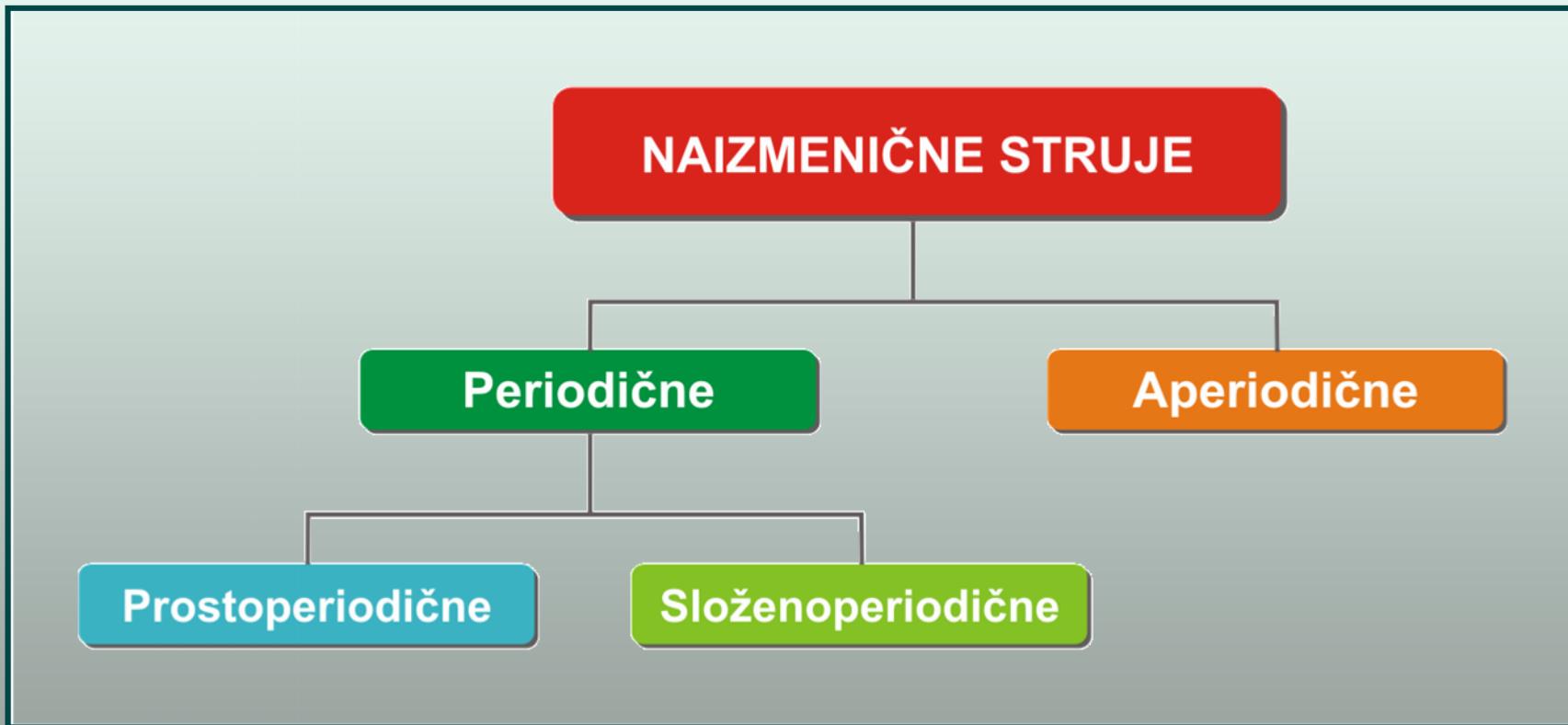
## Osnovni pojmovi

- Pored struja konstantne jačine (vremenski stalne struje), postoje i struje koje su promenljive u toku vremena (menjaju jačinu, ili smer, ili i jačinu i smer)
- Promenljive struje postoje u električnim kolima u kojima deluje promenljiva elektromotorna sila
- NAIZMENIČNE STRUJE su vremenski promenljive struje koje naizmenično menjaju intenzitet, a povremeno i smer
- Njihova magnituda i pravac obično variraju periodično, a najčešći zakon po kome se menjaju je sinusoidalni (omogućava najefikasniji prenos energije)
- U kolima elektronike i energetske elektronike, koriste se mnogo i drugi zakoni promene naizmeničnih struja


- Prema zakonu promene u funkciji vremena, naizmenične struje mogu se podeliti na sledeći način:




## Prostoperiodična naizmenična struja:

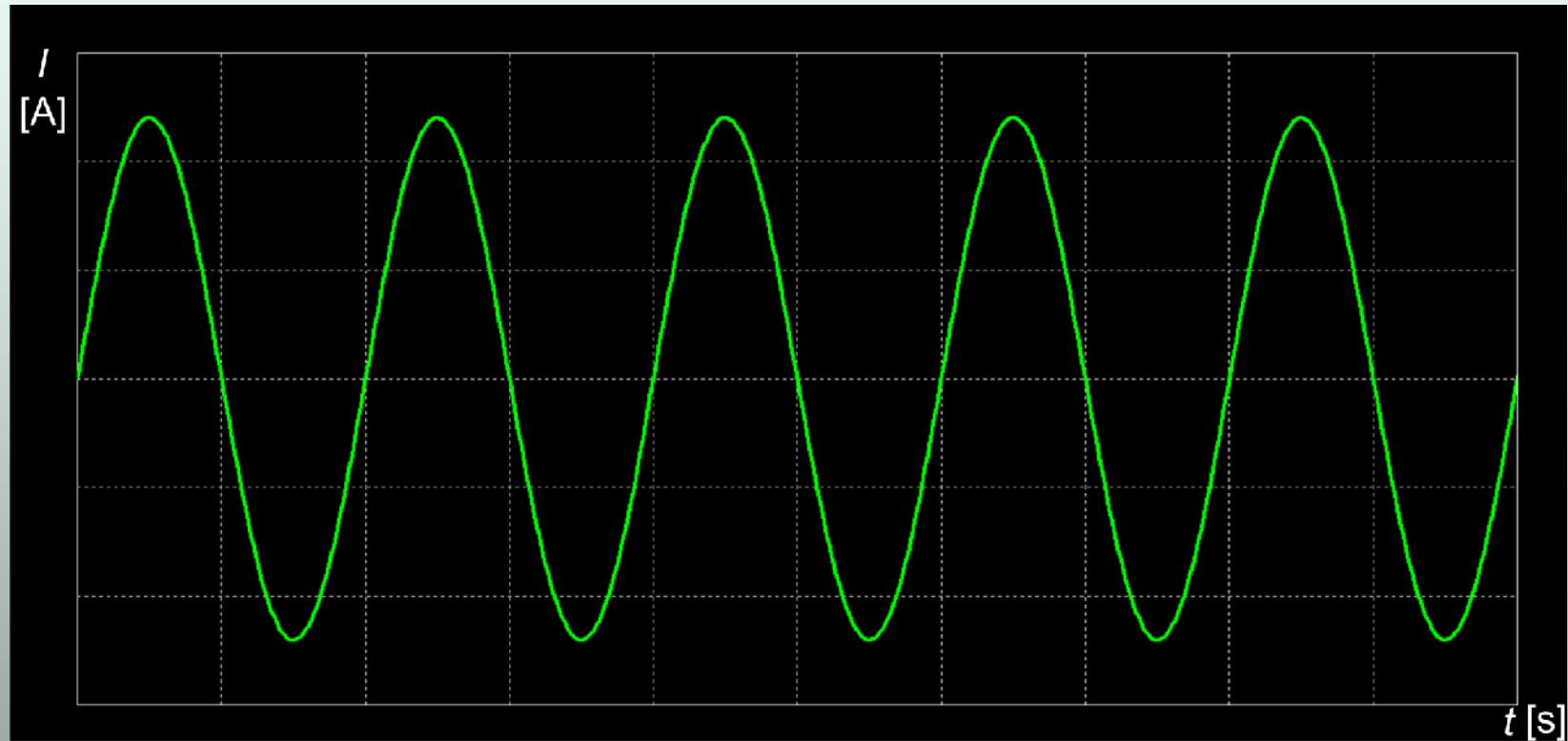

## Složenoperiodična naizmenična struja:

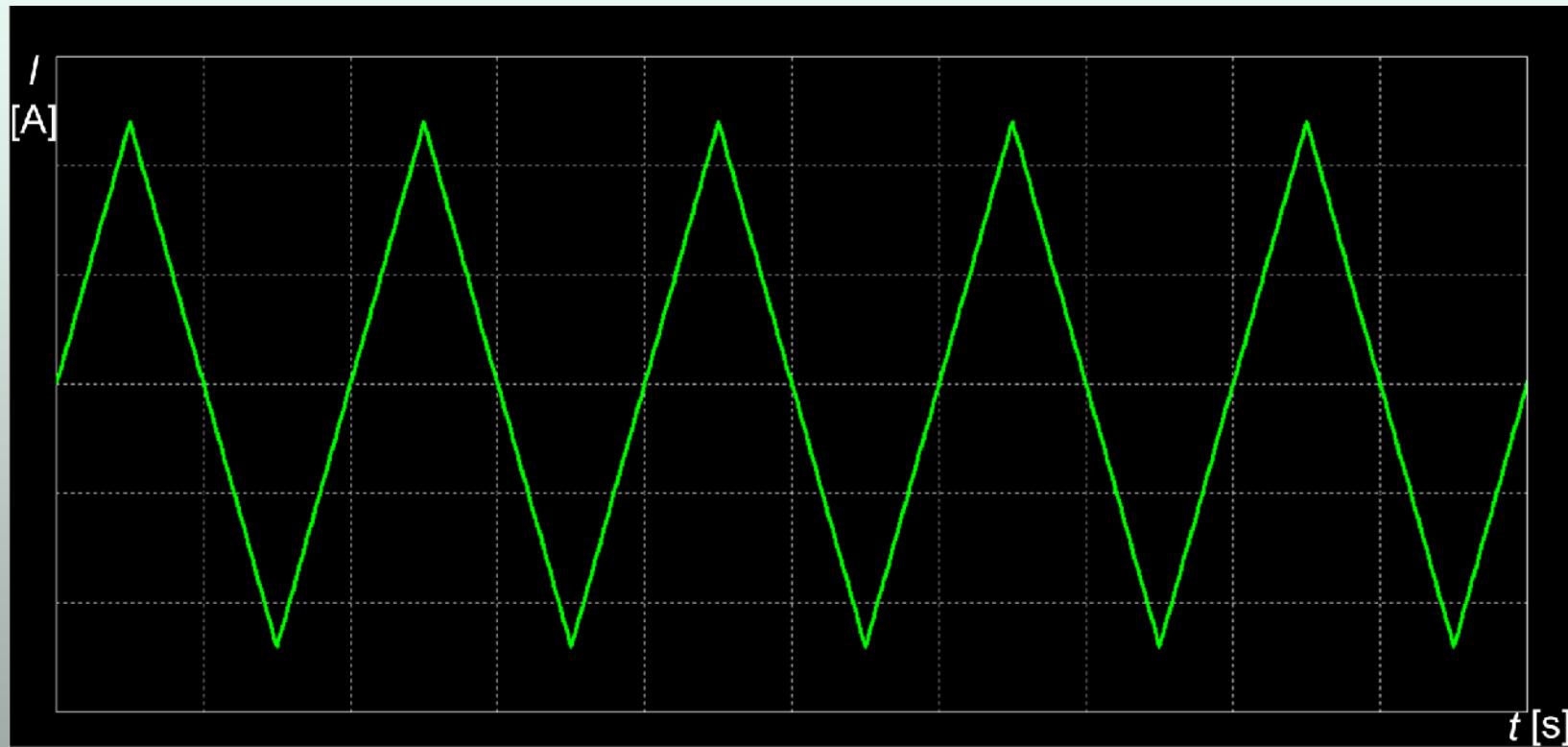


## Aperiодична наизменičна струја:

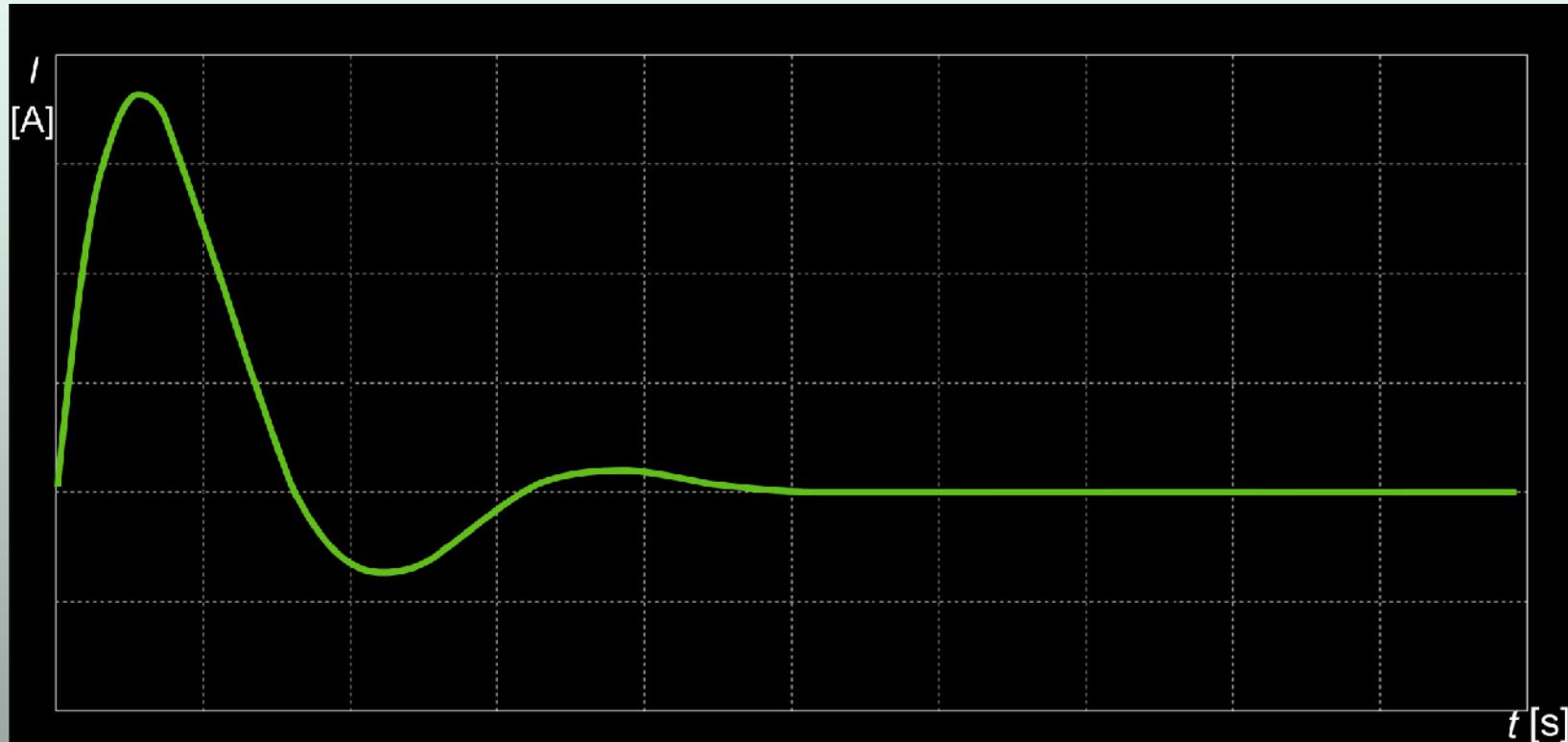
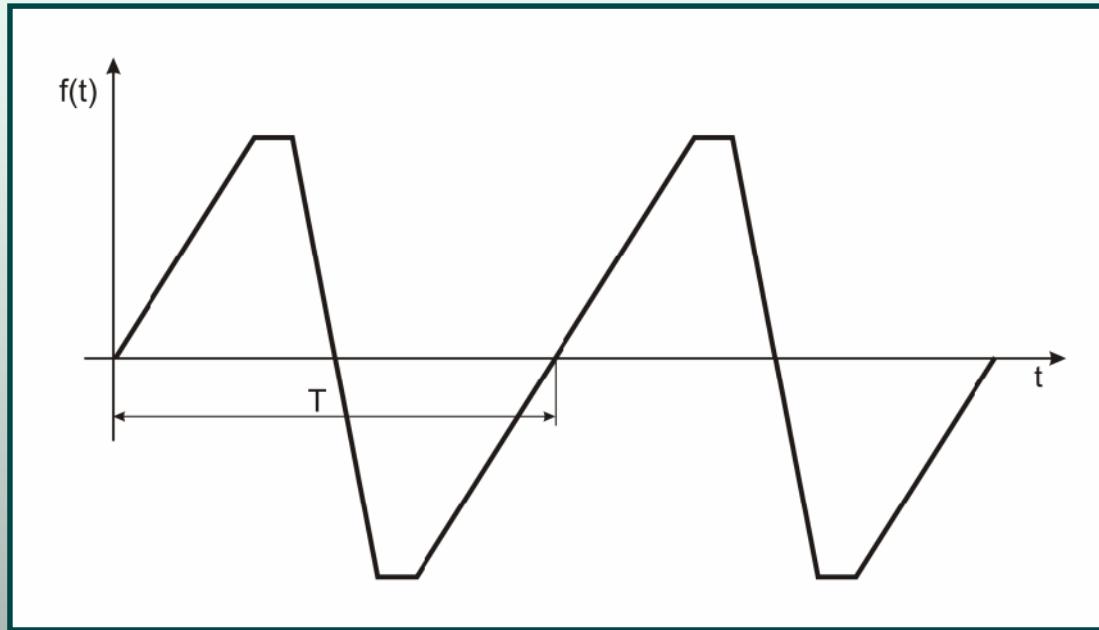
## Periodične veličine

- Periodične naizmenične struje i naponi su periodično promenjive veličine
- Određene vrednosti dobijaju periodično tokom vremena
- Najviše se koriste prostoperiodične naizmenične struje, kod kojih jačina struje menja po SINUSNOj ili KOSINUSNOj funkciji
- Vremenski periodične veličine su one veličine čije se vrednosti ponavljaju u jednakim vremenskim razmacima
- Vreme posle koga se vrednosti periodične funkcije ponavljaju naziva se PERIODA i označava sa  $T$
- Perioda je dužina trajanja jednog ciklusa periodične funkcije

- Ako je neka funkcija periodična, sa periodom vremena  $T$ , onda za frekvenciju (učestanost) važi:  $f(t) = f(t + T)$
- FREKVENCIJA  $f$  je recipročna vrednost periode:  $f = \frac{1}{T}$



- Jedinica za učestanost je herc [Hz] u čast nemačkog fizičara Herca (Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894), koji je dokazao postojanje elektromagnetskih talasa
- Periodična veličina ima učestanost od 1 Hz ako svake sekunde izvrši jedan ciklus



- **ARITMETIČKA SREDNJA VREDNOST** periodične funkcije  $f(t)$  u intervalu  $[t_1, t_2]$  je:

$$F_{\text{sr}} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt$$

- **SREDNJA VREDNOST** za vreme jedne periode je:

$$F_{\text{sr}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$


- **EFEKTIVNA VREDNOST** periodične funkcije  $f(t)$  je njena kvadratna srednja vrednost

$$F_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{|t_2 - t_1|} \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt}$$
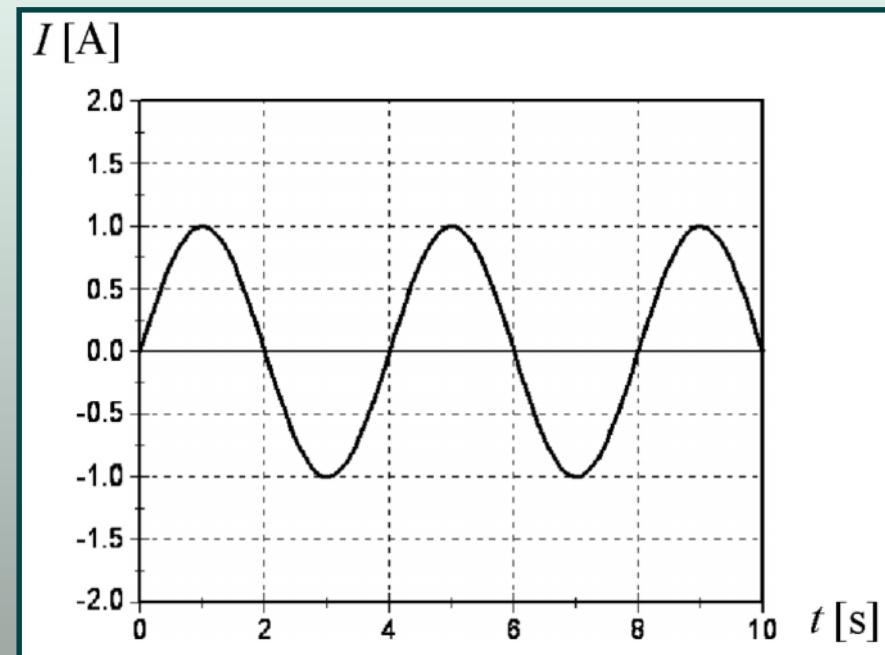
## Prostoperiodične veličine

- U kolima kod kojih su naponi i struje pobudnih izvora sinusoidalne funkcije vremena, naponi i struje elemenata, takođe su sinusoidalne funkcije vremena
- Struja koja se menja po sinusnom zakonu može se predstaviti jednačinom:



$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$



- Značaj ovakvih kola je veliki, jer se prenos i distribucija električne energije vrši isključivo sistemom naizmeničnih struja koje se menjaju po sinusnom zakonu
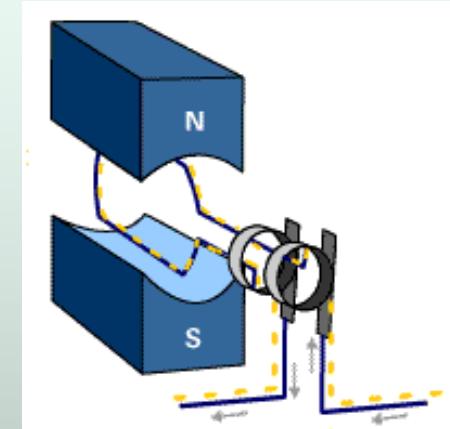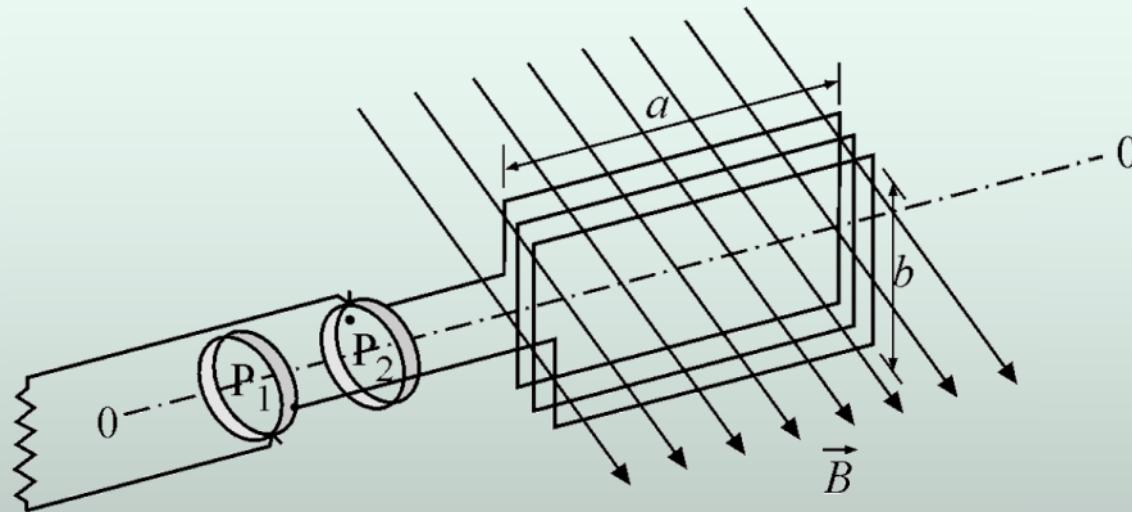
# Princip rada alternatora

- Principijalna šema generatora jednofazne naizmenične struje:




- Kada se kalem obrće oko svoje ose konstantnom ugaonom brzinom  $\omega$ , u njemu se indukuje ems:
- U trenutku kada je normala na ravan kalema  $\vec{n}$  čini ugao  $\alpha$  sa pravcem magnetnog polja, fluks u jednom navojku:

$$= B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

$$S = a \cdot b \quad \text{površina jednog navojka}$$

$$e = -\frac{d}{dt}$$

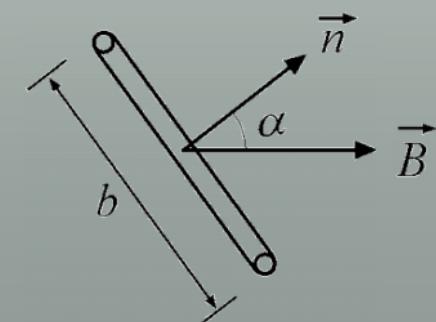

➤ Brzina promene fluksa:  $\frac{d}{dt} = -B \cdot S \cdot \sin \alpha \cdot \frac{d\alpha}{dt}$


$$\frac{d\alpha}{dt} = \omega \quad \text{ugaona brzina obrtanja kalema}$$

➤ Prepostavimo:  $\left. \begin{array}{l} \omega = \text{const.} \\ t = 0 \\ \alpha = 0 \end{array} \right\}$

$$\alpha = \omega \cdot t$$

$$e_o = -\frac{d}{dt} = \omega \cdot B \cdot S \cdot \sin \omega t$$

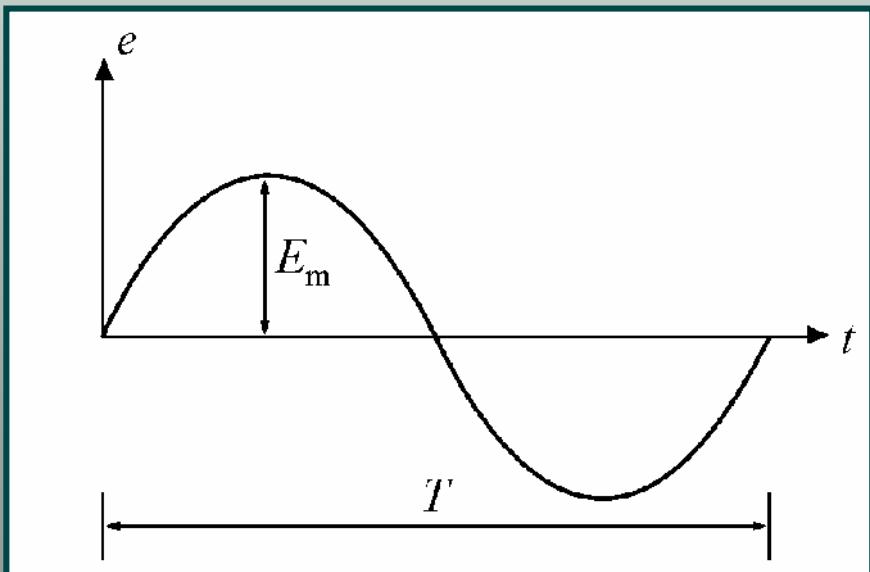➤ Za  $N$  redno vezanih navojaka kalema, ukupna indukovana ems:  $e = N \cdot e_o = \omega \cdot N \cdot B \cdot S \cdot \sin \omega t$



$$E_m = \omega \cdot N \cdot B \cdot S$$

$$e = E_m \sin \omega t$$

Indukovana elektromotorna sila je prostoperiodična, sinusna funkcija vremena


$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{Perioda prostoperiodične elektromotorne sile}$$

# Prostoperiodične ne naizmenične veličine

- Opšti izraz za intenzitet prostoperiodične struje, prema usvojenom referentnom smeru i početnom trenutku:

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$
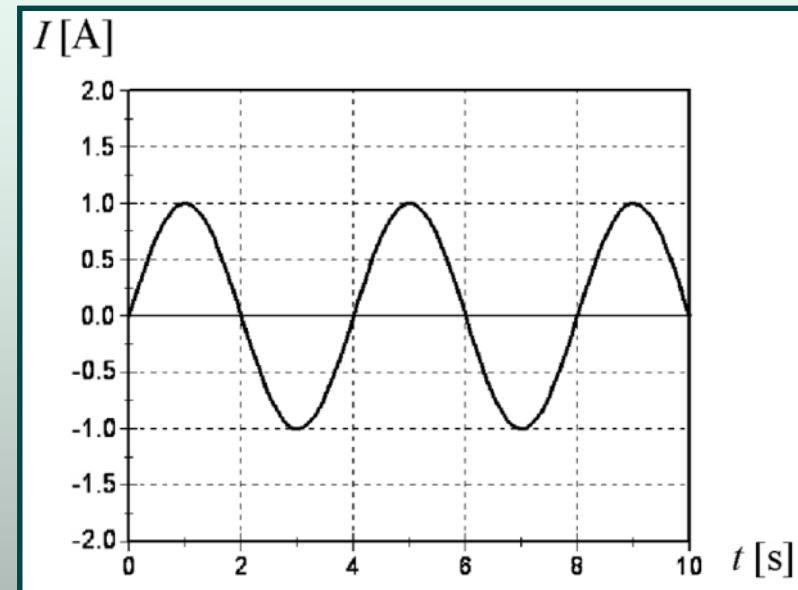
$$i(t) = I_m \cdot \sin(2\pi f t + \varphi_0)$$



$i(t)$  - trenutna vrednost prostoperiodične struje

$I_m$  - maksimalna vrednost (amplituda) prostoperiodične struje  
(uvek pozitivna veličina)

- kružna učestanost prostoperiodične struje ( $\omega = 2\pi f$ )

$f$  - učestanost (frekvencija) prostoperiodične struje

$\omega t + \varphi_0$  - faza prostoperiodične struje

$\varphi_0$  - početna faza struje (faza struje u trenutku  $t = 0$ )

## EFEKTIVNA VREDNOST prostoperiodi ne veli ine

- Efektivna vrednost  $I$  sinusne naizmenične struje može se izračunati na osnovu opšteg izraza za efektivnu vrednost periodičnih funkcija, u toku jedne periode  $T$ :

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

odnosno:  $I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T I_m^2(t) \sin^2(\omega t + \varphi_0) dt$

- Izračunavanjem integrala dobija se:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,707 \cdot I_m$$

- Na isti način:

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

- Izraz za trenutnu vrednost naizmenične struje:


$$i = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega t + \varphi) = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(2\pi f \cdot t + \varphi)$$

- Instrumenti ne mogu meriti trenutnu vrednost promenjive struje
- Poređenje sa jednosmernom strujom – na osnovu toplotnog dejstva
- EFEKTIVNA VREDNOST naizmenične struje je veličina one jednosmerne struje, koja na omskom otporu, za određeno vreme, razvije istu toplotnu energiju kao i posmatrana naizmenična struja
- INSTRUMENTI MERE EFEKTIVNU VREDNOST naizmenične struje i napona
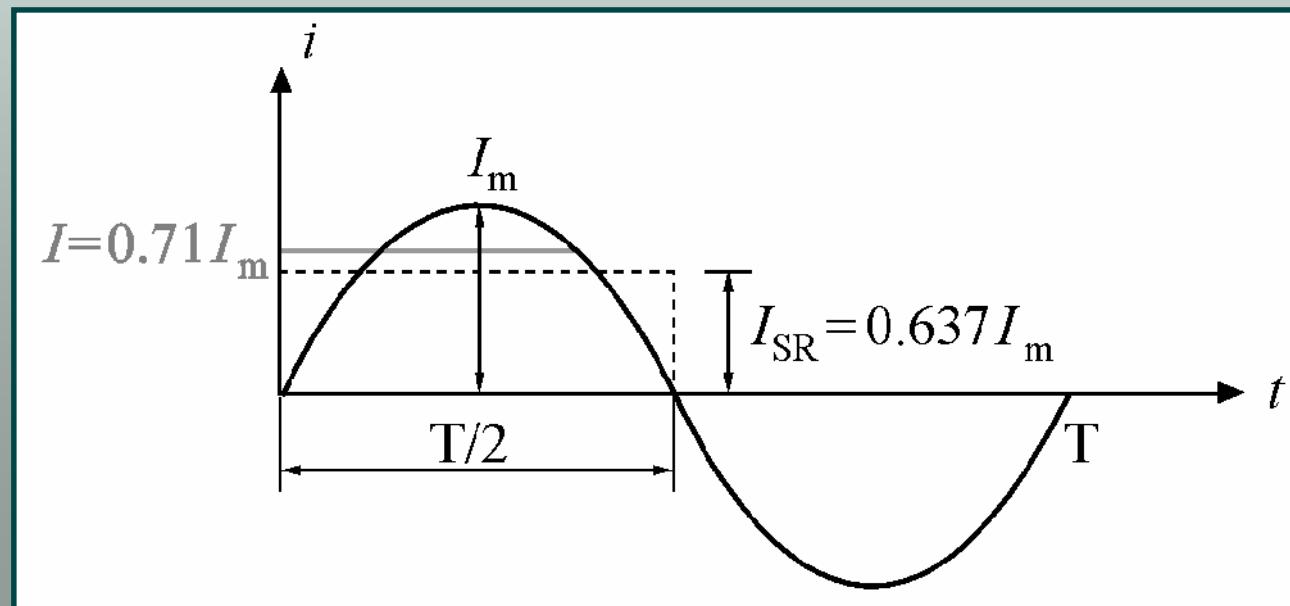
## SREDNJA VREDNOST prostoperiodi ne veli i ne

- Poređenje sa jednosmernom strujom – na osnovu protekle količine nanelektrisanja
- Srednja vrednost naizmenične struje, u toku jedne periode:

$$I_{\text{sr}} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T I_m \sin(\omega t + \varphi_o) dt = \frac{I_m}{T} \left[ \frac{-\cos(\omega t + \varphi_o)}{\omega} \right]_0^T = 0$$



# Predstavljanje prostoperiodičnih veličina

Parametri koji određuju prostoperiodičnu veličinu su:

- ✓ amplituda (efektivna vrednost)
- ✓ učestanost (kružna učestanost)
- ✓ početna faza

U kolima prostoperiodične struje, sve veličine imaju istu frekvenciju, pa su za opisivanje svake od naizmeničnih prostoperiodičnih veličina dovoljna dva parametra:

1. AMPLITUDA (efektivna vrednost) i
2. POČETNA FAZA


Načini za predstavljanje naizmeničnih veličina su:

- vremensko (trigonometrijsko)
- fazorsko (geometrijsko)
- kompleksno (aritmetičko)
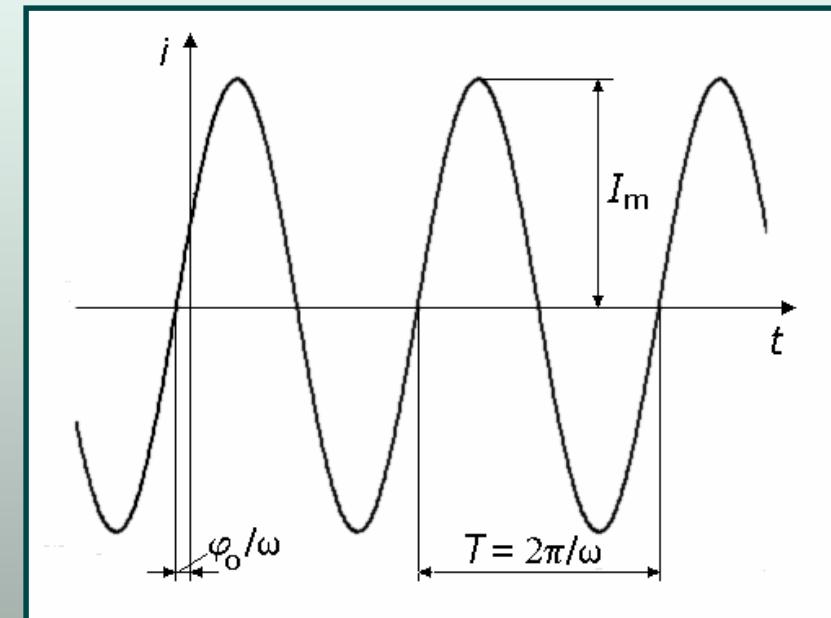
## ➤ Vremensko predstavljanje prostoperiodičnih veličina

- Analitičko prikazivanje pomoću trigonometrijskih funkcija
- Sinusna naizmenična struja, predstavljena se trigonometrijskim izrazom:

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$




- Prednost: prava predstava o talasnom obliku struje
- Nedostatak: nepraktičnost u primeni (već i kod relativno jednostavnih konfiguracija kola trigonometrijski izrazi postaju isuviše komplikovani ili se ne mogu dalje transformisati)
- Glavni razlog uvođenja simboličkih prezentacija za naizmenične sinusoidne veličine

■ Primer sabiranja vrmenskog oblika dve prostoperiodične struje:

$$i_1(t) = I_{1m} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_1)$$

$$i_2(t) = I_{2m} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_2)$$

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

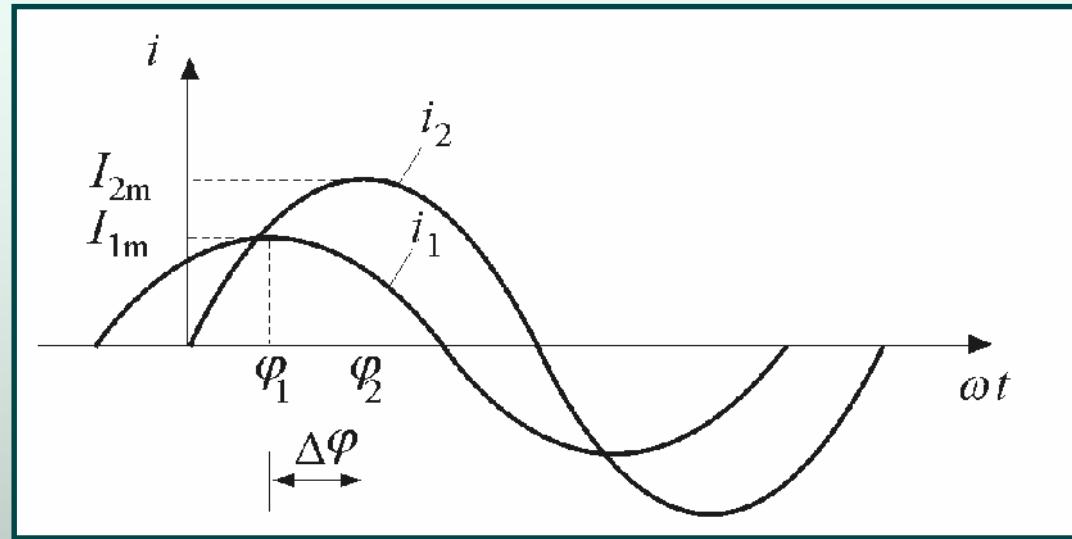

$$i(t) = I_{1m} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_1) + I_{2m} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_2) =$$


$$= I_{1m} [\sin \omega t \cos \varphi_1 + \cos \omega t \sin \varphi_1] + I_{2m} [\sin \omega t \cos \varphi_2 + \cos \omega t \sin \varphi_2] =$$

$$= \sin \omega t \cdot [I_{1m} \cos \varphi_1 + I_{2m} \cos \varphi_2] + \cos \omega t \cdot [I_{1m} \sin \varphi_1 + I_{2m} \sin \varphi_2]$$
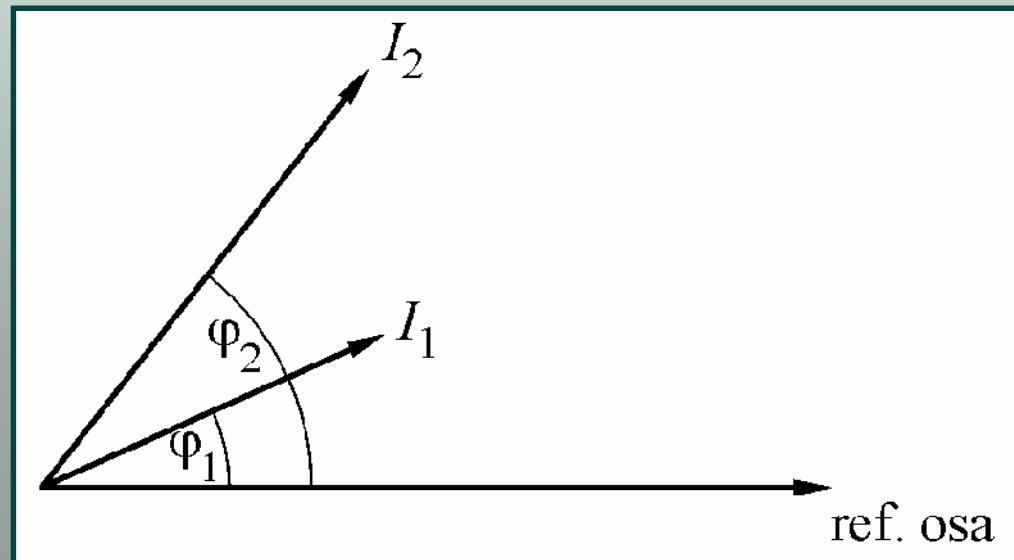
## ➤ Predstavljanje pomo u fazora (obrtnih vektora u ravni)

- Geometrijski prikaz fazorima - svakoj naizmeničnoj veličini dodeljuje se jedan obrtni vektor (fazor)
- INTENZITET VEKTORA - određen efektivnom vredošću prostoperiodične veličine
- POLOŽAJ VEKTORA u odnosu na referentnu osu - određe početnom fazom te veličine

- Prednost: jednostavno rešavanje kola
- Nedostatak: nedovoljno jasna predstava o stvarnom talasnom obliku




## ➤ Kompleksno predstavljanje prostoperiodi nih veličina

- Predstavljanje fazora pomoću dve koordinate:

- realne - projekcije na apscisi (realnoj osi)

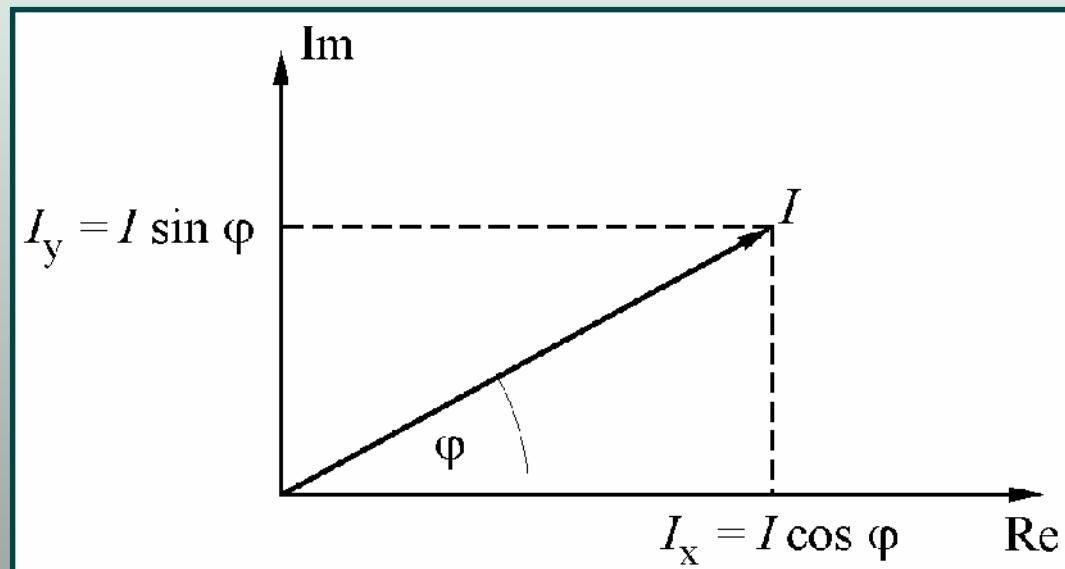- imaginarne - projekcije na oordinati (imaginarnoj osi)



$$\underline{I} = I_x + j \cdot I_y$$


$$\underline{I} = I \cos \varphi + j \cdot I \sin \varphi$$

- Prednost: jednostavno rešavanje kola

- Nedostatak: nejasna predstava o stvarnom talasnom obliku
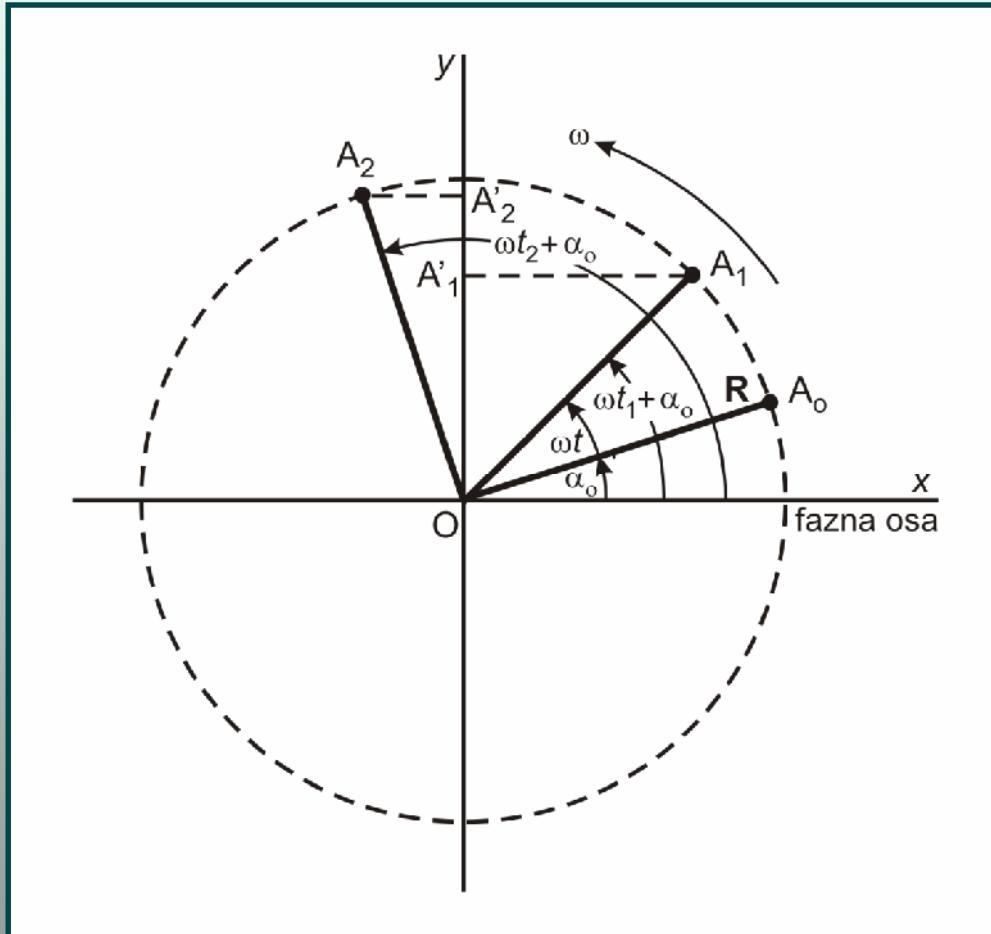
## Predstavljanje pomo u fazora:

- Vektor  $R$  obrće se u ravni crteža oko svog početka  $O$ , stalnom ugaonom brzinom  $\omega$



- U trenutku  $t = 0$  vektor sa osom  $x$  zaklapa ugao  $\alpha_o$  (položaj  $OA_o$ )

- Posle vremena  $t_1$  vektor se nalazi u položaju  $OA_1$  i njegova projekcija na  $y$  osu je:

$$OA'_1 = R \cdot \sin(\omega t_1 + \alpha_o)$$

- U trenutku  $t_2$  vektor se nalazi u položaju  $OA_2$  i njegova projekcija je:

$$OA'_2 = R \cdot \sin(t_2 + \alpha_o)$$

- Projekcija obrtnog vektora na  $y$  osu menja se po sinusnom zakonu

- **Naizmenični napon:  $u = U_m \sin (\omega t + \varphi_0)$  može se predstaviti obrtnim vektorom, čija je:**
  - dužina  $U_m$
  - ugaona brzina obrtanja  $\omega$
  - početni ugao  $\varphi_0$
- **Osa x od koje se mere uglovi naziva se FAZNA OSA**
- **Ako je početna faza napona jednaka nuli ( $\varphi_0 = 0$ ):**

$u = U_m \sin \omega t$

**početni položaj obrtnog vektora je na x osi**
- **Pozitivan smer za uglove je suprotan kretanju kazaljke na satu**
- **Projekcija tog vektora na y osu, u svakom trenutku, predstavlja trenutnu vrednost napona  $u$**

- **Vektori u ravni, koji su određeni sa dve koordinate, nazivaju se FAZORI**
- **Označavaju se istim slovima kao i veličine koje predstavljaju, ali sa crtom iznad slova**
- **Naizmenični napon:  $u = U_m \sin (\omega t + \varphi_0)$**

**fazor:**  $\overline{U}$

**označavanje:**  $\overline{U} = U_m \quad \underline{\omega t + \varphi_0}$

- $U_m$  - dužina (modul) fazora
- $\omega t + \varphi_0$  - ugao fazora prema faznoj osi (argument fazora) u posmatranom trenutku

## Rešavanje kola naizmenične struje primenom fazora:

- Primer: odrediti struju generatora na koji su paralelno priključena dva potrošača, čiji su analitički izrazi:

$$i_1 = I_{1m} \sin(\omega t + \psi_1)$$


$$i_2 = I_{2m} \sin(\omega t + \psi_2)$$


- Dužine fazora su  $I_{1m}$  i  $I_{2m}$  (u usvojenoj razmeri)
- U  $t = 0$  Fazor  $\bar{I}_1$  zaklapa sa faznom osom ugao  $\psi_1$ , a fazar  $\bar{I}_2$  ugao  $\psi_2$
- Ugao između fazora  $\bar{I}_1$  i  $\bar{I}_2$  je fazna razlika:

$$\delta = \psi_1 - \psi_2$$

- Projekcije OA' i OB' ovih fazora na y osu su trenutne vrednosti struja  $i_1$  i  $i_2$  u početnom trenutku

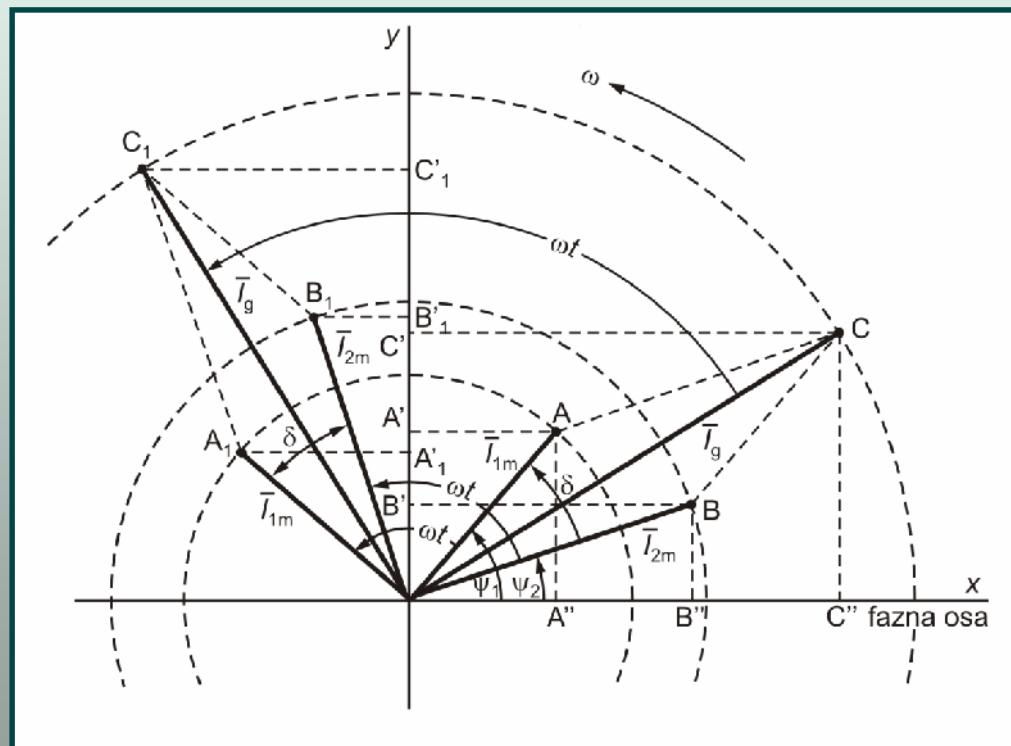Neka važi:  $\psi_1, \psi_2 > 0$  i  $\psi_1 > \psi_2$



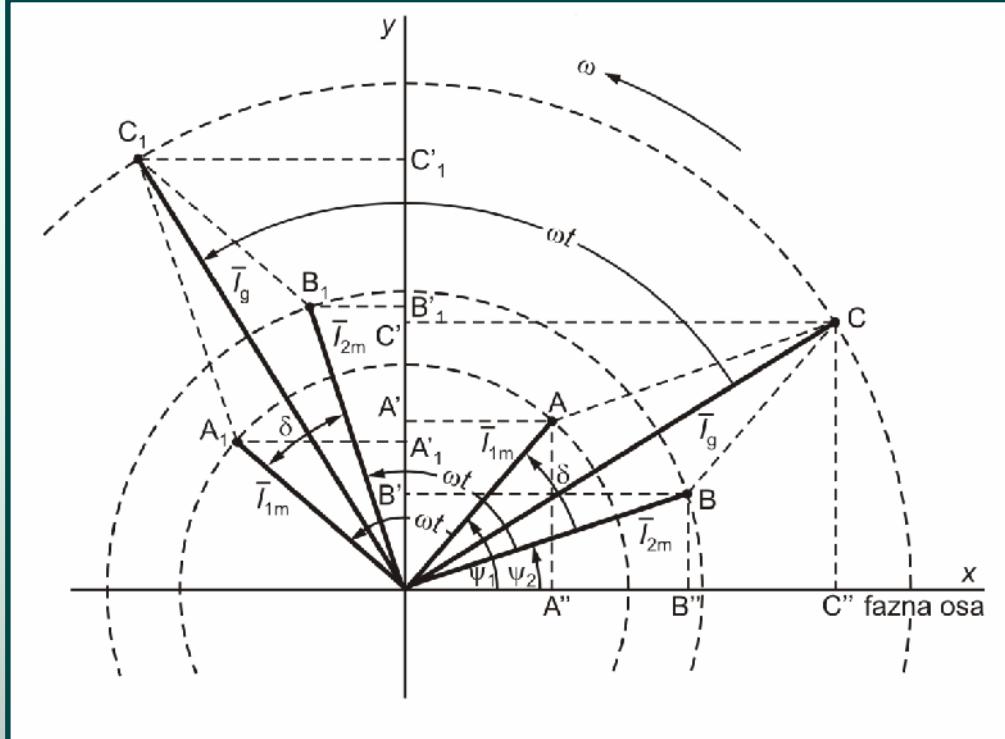

- Da bi se odredila struja:

$$i_g = i_1 + i_2$$

**potrebno je sabrati fazore  
 $\underline{I}_1$  i  $\underline{I}_2$**

- Po pravilima vektorskog sabiranja dobija se fazor


$$\bar{I}_g = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$

**predstavljen vektorom OC**

- Kada se sabiraju dva fazora, naizmeničnih veličina iste učestanosti, dovoljno je nacrtati ih u početnom položaju i vektorski ih sabrati
- Kako se ovi fazori obrću istom ugaonom brzinom, to će se i rezultantni fazor obrtati tom istom brzinom (imaće istu  $\omega$ )
- Dužina rezultatnog fazora predstavlja maksimalnu vrednost dobijene veličine, a njenu početnu fazu daje nagib rezultujućeg fazora prema faznoj osi

- **Skup nacrtanih fazora koji karakteriše neki proces u kolu naziva se FAZORSKI DIJAGRAM**
- **Za predstavnike naizmeničnih veličina češće se uzimaju FAZORI ČIJE SU DUŽINE JEDNAKE EFEKTIVNIM VREDNOSTIMA**
- **Za crtanje fazorskih dijagrama nije neophodno znati početne faze svih veličina, već samo njihove fazne razlike u odnosu na jednu, (bilo koju) od njih**
- **Crtanje fazorskog dijagrama počinje se od fazora prema kome su poznate fazne razlike, a ostali fazori crtaju se prema njemu**
- **Početni fazor može se postaviti horizontalno (na faznu osu), jer se time ništa ne menja (sve dužine fazora i uglovi koje oni zaklapaju ostaju isti, dijagram se samo rotirao za neki ugao)**

# ELEKTRIČNA KOLA NAIZMENIČNE STRUJE

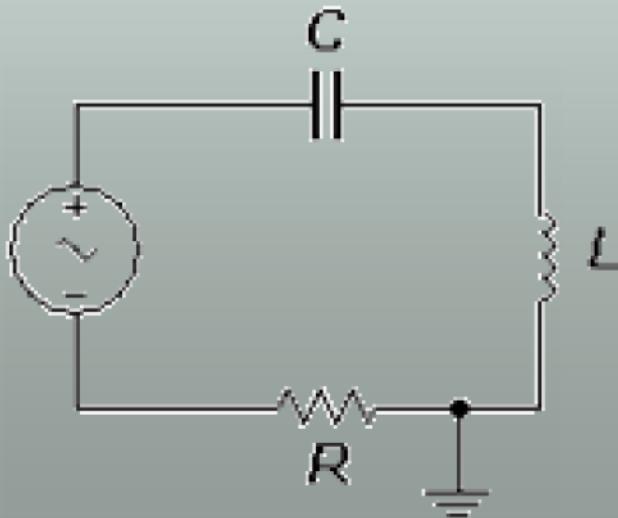

## Određivanje struje kola

- Određivanje naizmenične struje - izračunavanje osnovnih parametara naizmenične veličine:

- amplituda  $I_m$  (ili efektivne vrednosti  $I$ ) i
  - faze  $\varphi$

kada su poznati napon na krajevima kola i karakteristike kola


- U električnim kolima električni rad se pretvara u toplotu
- U prostoru u kome se kolo nalazi, postoje i električno i magnetno polje
- Ako se ta polja menjaju, vršiće se pretvaranje:
  - električnog rada u energije polja ili
  - pretvaranje energija polja u električni rad u kolu, zavisno od toga, da li polja jačaju ili slabe

# Termogeni otpornici

- Elementi kola u kojima je naročito ispoljeno pretvaranje električnog rada u toplotu, a ostale se pojave mogu zanemariti
- Veličina koja ih karakteriše je termogena (omska) otpornost  $R$
- Zbog pretvaranja električnog rada u toplotu, na ovim elementima se javlja elektrootporna sila:

$$u_R = R \cdot i$$

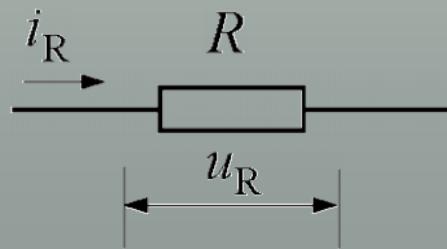
- Ona se menja po istom zakonu kao i struja i ima suprotan smer od struje:



## Kalemovi

- Elementi kola u kojima je naročito ispoljeno pretvaranje električnog rada u magnetnu energiju i obratno, dok se ostale pojave mogu zanemariti
- Karakteristika ovih elemenata je induktivnost, ili koeficijent samoindukcije,  $L$  (konstantna veličina, ako kalem ne menja oblika i ako ne sadrži feroamagnetno jezgro)
- Zbog stalne promene struje u kolu sa induktivnim kalemom, javlja se ems samoindukcije:

$$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$$

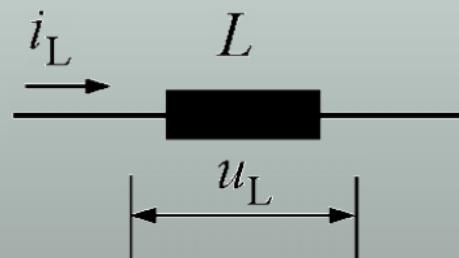


- Smer joj je takav, da teži da spreči promene struje u kolu
- Kod nekih kalemova ne može se zanemariti Džulov efekt i tada pored induktivnosti  $L$ , treba uzeti u obzir i njihovu termogenu otpornost  $R$

# Kondenzatori

- Elementi kola u kojima se vrši pretvaranje električnog rada u elektrostatičku energiju i obratno, a ostale pojave mogu se zanemariti
- Njihova karakteristika je kapacitet  $C$
- Ako je dielektrik kondenzatora savršen, pri smanjivanju električnog polja, sva elektrostatička energija, koju je kondenzator primio pri opterećivanju, vraća se kolu
- Opterećen kondenzator ima *ems*  $Q/C$  i ona deluje u kolu u kome se kondenzator nalazi i menja se po istom zakonu kao i opterećenost kondenzatora  $Q$ , a smer joj je suprotan od smera opterećivanja kondenzatora
- Napon na kondenzatoru:


$$u_C = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$

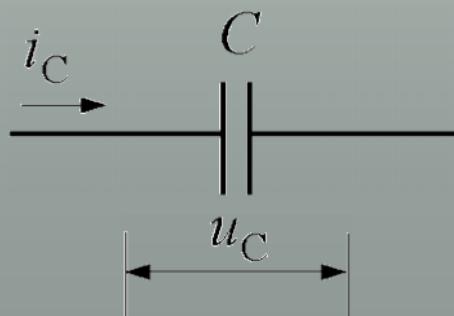

**U kolima naizmenične struje dešavaju se iste pojave kao i u kolima jednosmerne struje, pa se pri proučavanju napona u njima mogu primenjivati isti fizički principi**

**Razlika je samo u posebnim uslovima, jer se u kolima naizmenične struje intenzitet pojava stalno menja, a zakoni se primenjuju na trenutne vrednosti naizmeničnih veličina**
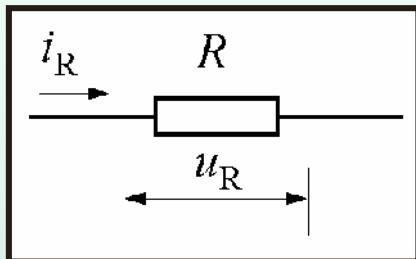
# Prosto kolo sa termogenom otpornošću $R$



$$i = I_m \sin(\omega t + \theta)$$

$$u = R \cdot i$$

$$u = R \cdot I_m \sin(\omega t + \theta)$$

$$u = U_m \cdot \sin(\omega t + \theta + \varphi)$$




$$U_m = R \cdot I_m / \sqrt{2}$$


$$U = R \cdot I$$

$$\varphi = 0$$


**NAPON I STRUJA SU U FAZI**

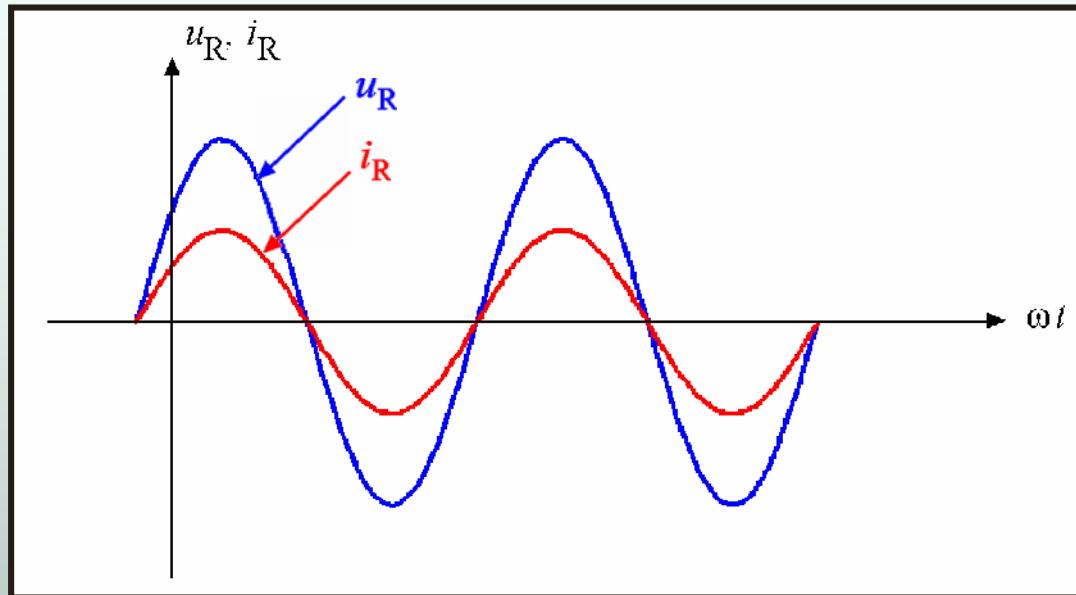

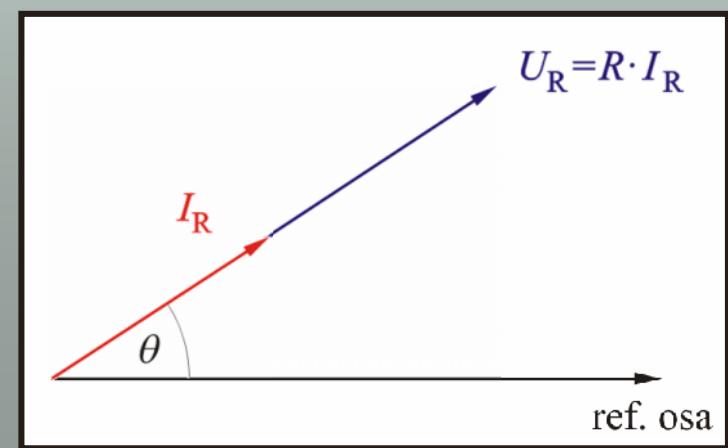$\varphi$  - ugao između napona i struje  
(napon prednjači u odnosu na struju)


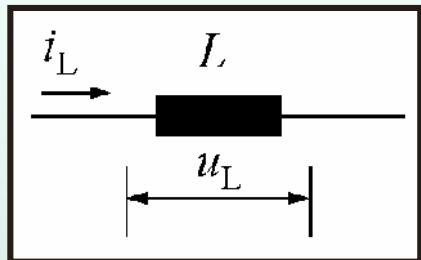
# Prosto kolo sa kalemom induktivnosti $L$





$$i = I_m \sin(\omega t + \theta)$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$u = L \cdot \frac{d(I_m \sin(\omega t + \theta))}{dt}$$


$$u = \omega L \cdot I_m \cdot \cos(\omega t + \theta)$$
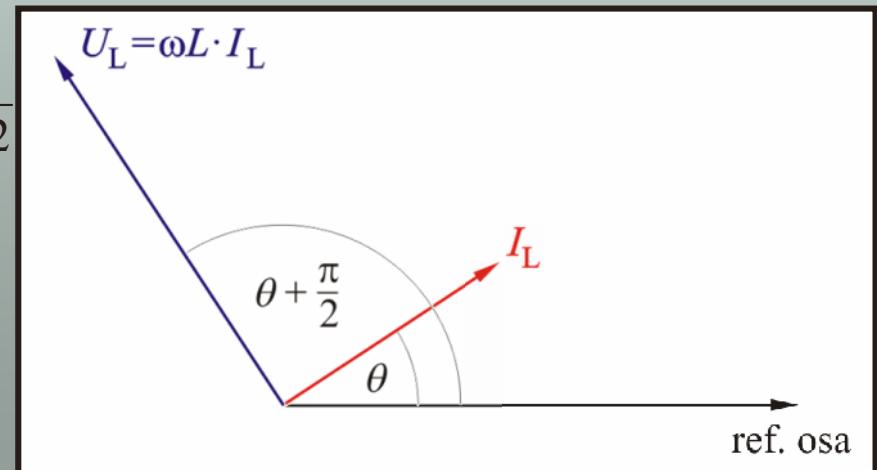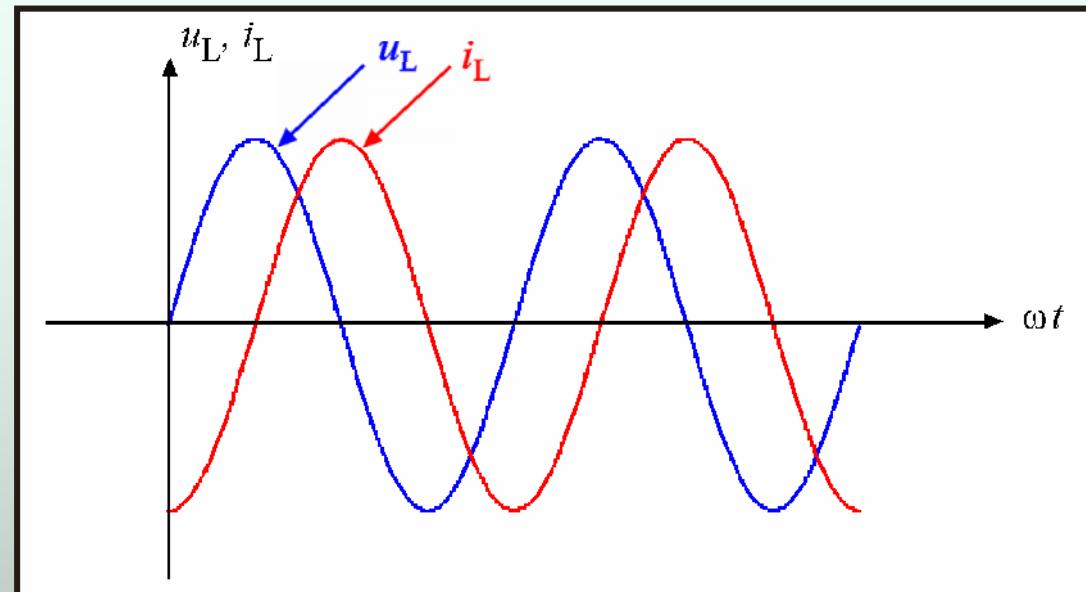
$$\left. \begin{aligned} u &= \omega L \cdot I_m \cdot \sin(\omega t + \theta + \frac{\pi}{2}) \\ u &= U_m I_m \sin(\omega t + \theta + \varphi) \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} U_m &= \omega L \cdot I_m / \sqrt{2} \\ U &= X_L \cdot I \\ X_L &= \omega \cdot L \\ \varphi &= 90^\circ \end{aligned}$$



**NAPON PREDNJAČI U ODNOŠU NA STRUJU ZA 90°**
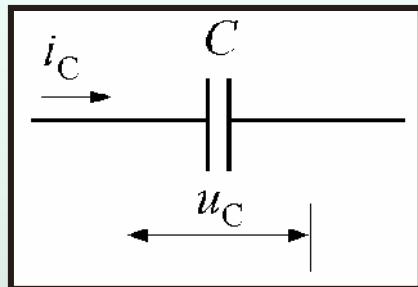
# Prosto kolo sa kondenzatorom kapacitivnosti C



$$i = I_m \sin(\omega t + \theta)$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int_0^t I_m \sin(\omega t + \theta) dt$$

$$u_C = \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{\omega} (-\cos(\omega t + \theta))$$



$$u_C = \frac{1}{\omega C} \cdot I_m \cdot \sin(\omega t + \theta - \frac{\pi}{2})$$

$$u = U_m I_m \sin(\omega t + \theta + \varphi)$$

$$U_m = \frac{1}{\omega C} \cdot I_m / \sqrt{2}$$

$$U = X_C \cdot I$$


$$\varphi = -90^\circ$$

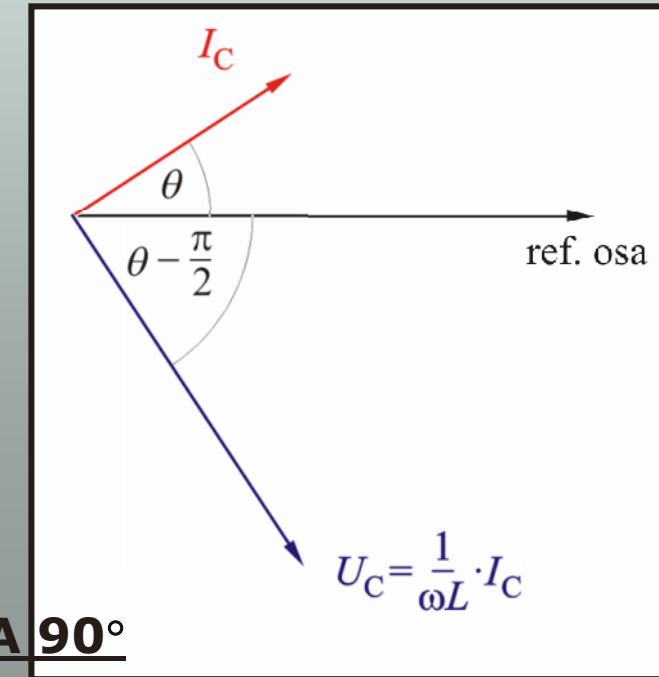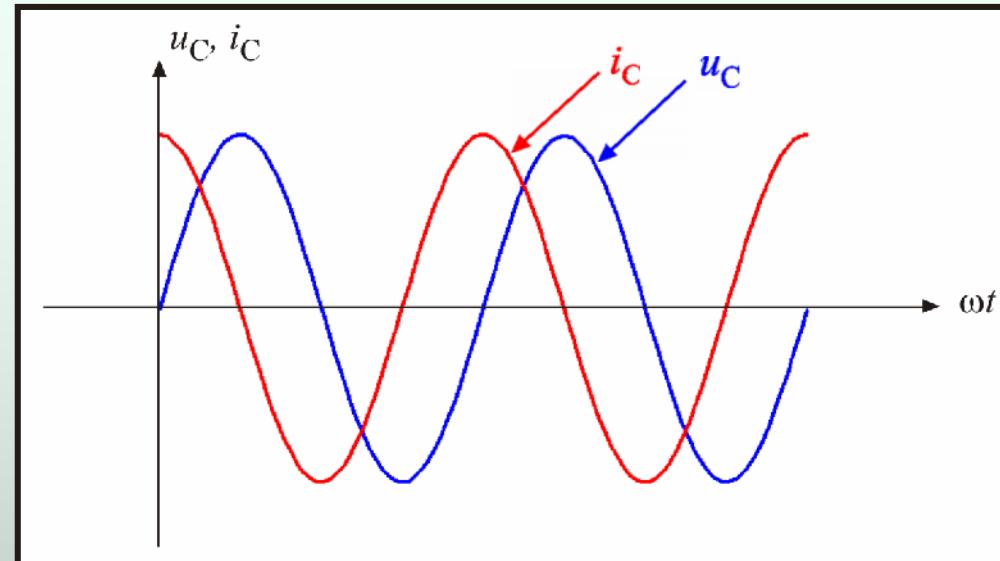

**NAPON ZAOSTAJE U ODNOSU NA STRUJU ZA  $90^\circ$**

Vrsta elementa	Trenutne vrednosti	Efektivne vrednosti	Fazni stav
$R$	$u = R \cdot i$	$U = R \cdot I$	$\varphi = 0$
$L$	$u = L \frac{di}{dt}$	$U = X_L \cdot I$ $X_L = \omega \cdot L$	$\varphi = 90^\circ$
$C$	$i = C \frac{du}{dt}$	$U = X_C \cdot I$ $X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$	$\varphi = -90^\circ$

# Redno RLC kolo

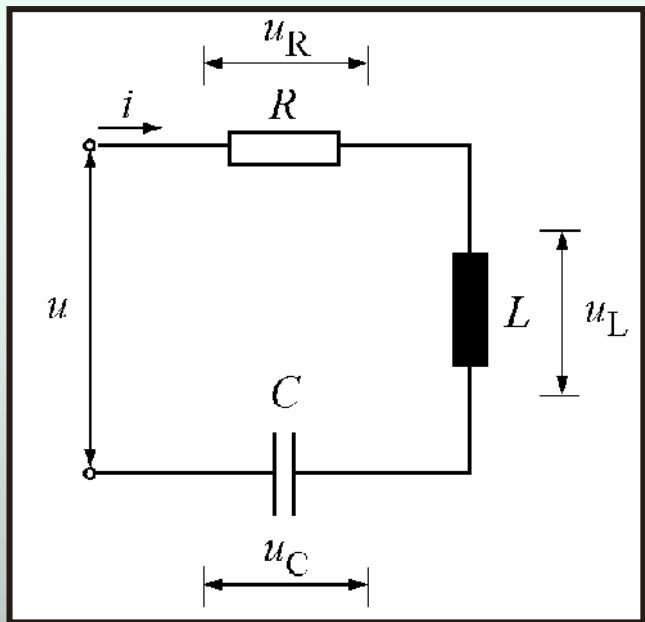

**Neka je napon na ulazu kola:**

$$u = U_m \sin \omega t$$

**Struja u zatvorenom strujnom kolu:**

$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

$$\left. \begin{array}{l} u_R = R \cdot i \\ u_L = L \frac{di}{dt} \\ u_C = \frac{1}{C} \int_0^t idt \end{array} \right\} u = R \cdot i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t idt$$

**Zamenom izraza za napone na elementima kola:**

$$U_m \sin \omega t = R \cdot I_m \sin(\omega t - \varphi) + \omega L \cdot I_m \cos(\omega t - \varphi) - \frac{1}{\omega C} \cdot I_m \cos(\omega t - \varphi) / \sqrt{2}$$

$$U \cdot \sin \omega t = R \cdot I \cdot \sin(\omega t - \varphi) + \omega L \cdot I \cdot \cos(\omega t - \varphi) - \frac{1}{\omega C} \cdot I \cdot \cos(\omega t - \varphi)$$

## Rastavljanjem $\sin$ i $\cos$ uglova:

$$U \cdot \sin \omega t = RI \cdot [\sin \omega t \cdot \cos \varphi - \cos \omega t \cdot \sin \varphi] + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cdot I \cdot [\cos \omega t \cdot \cos \varphi - \sin \omega t \cdot \sin \varphi]$$

## Grupisanjem i upoređivanjem članova uz $\sin \omega t$ i $\cos \omega t$ :

$$U = \left[ R \cdot \cos \varphi + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cdot \sin \varphi \right] \cdot I \quad (1)$$

$$0 = \left[ R \cdot \sin \varphi + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cdot \cos \varphi \right] \cdot I \quad (2)$$

$$(1)^2 + (2)^2 \Rightarrow U = \sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \cdot I$$

$$U = Z \cdot I$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

**Z - prividna otpornost  
(impedansa)**

$$(2) \Rightarrow \boxed{\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \frac{X_L - X_C}{R}}$$

$\varphi$  – fazna razlika napona i struje


$X = \omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}$  **reaktivna otpornost  
(reaktansa)**

$X_L = \omega \cdot L$  **induktivna otpornost  
(reaktansa)**

$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$  **kapacitivna otpornost  
(reaktansa)**
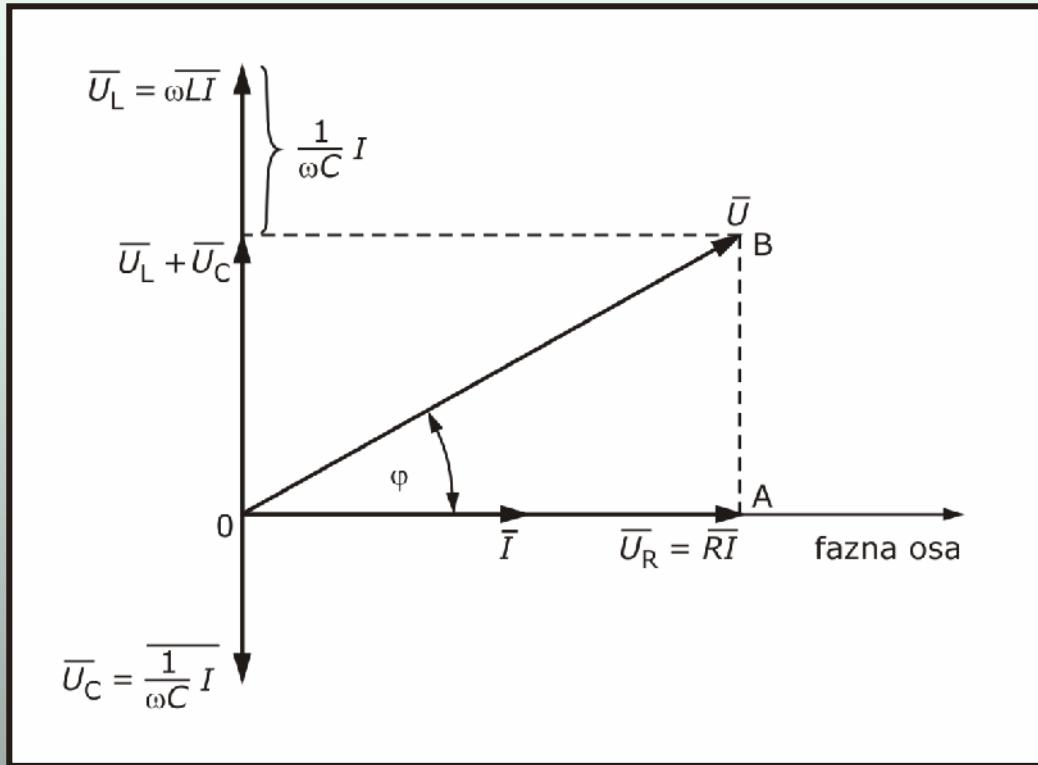
## Fazorski dijagram:


- Poznate su fazne razlike pojedinih napona prema struji - fazor struje postavlja se na faznu osu



- Napon na otporniku u fazi je sa strujom
- Napon na kalemu fazno prednjači ispred struje za  $\pi/2$
- Napon na kondenzatoru fazno zaostaje iza struje za  $\pi/2$

$$\bar{U} = \bar{U}_R + \bar{U}_L + \bar{U}_C$$

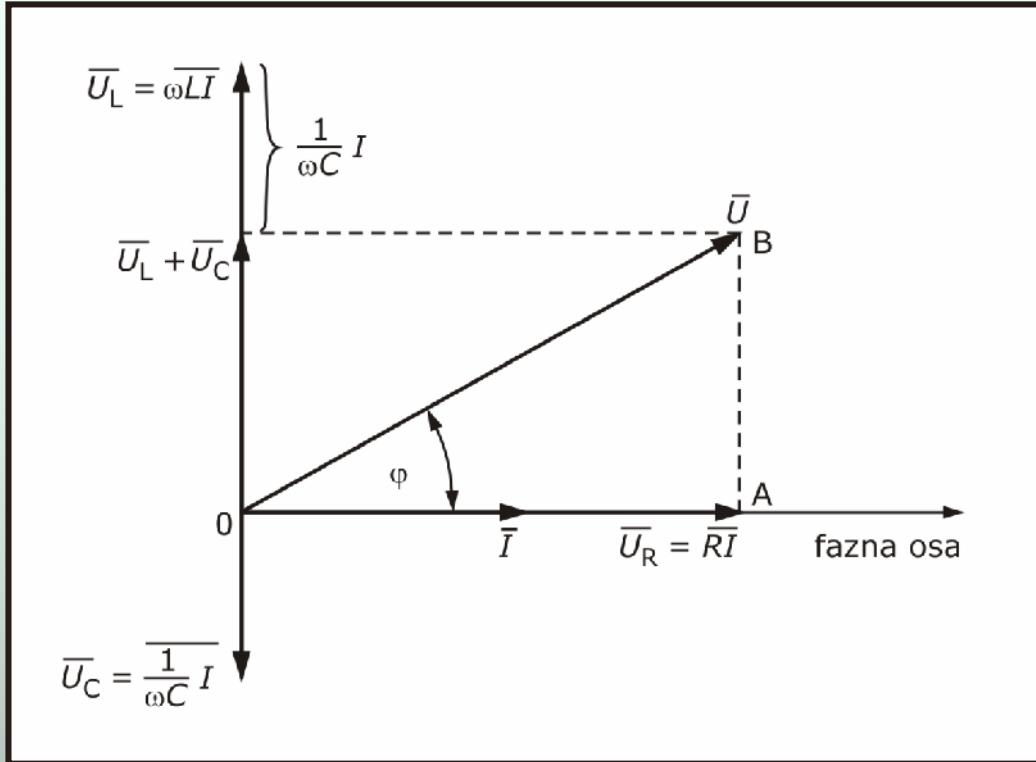- Iz pravouglog trougla 0AB sledi:  $U^2 = R^2I^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 I^2$   
odakle je:  $\frac{U}{I} = Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$



- Iz posmatranog trougla neposredno se može izračunati i fazna razlika između napona i struje:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \frac{X_L - X_C}{R}$$

- Prethodni dijagram nacrtan je pod pretpostavkom da je kolo pretežno induktivno:  $X_L > X_C$
- Ako je kolo pretežno kapacitivno:  $X_C > X_L$ 
  - fazor napona  $U$  biće ispod fazne ose (kasniće fazno za strujom za ugao  $\varphi$ )
  - ugao  $\varphi$  će biti negativan (što se vidi i iz izraza za  $\operatorname{tg} \varphi$ )

## Reaktivna otpornost


- Razlika  $X_L - X_C = X$  naziva se reaktivna otpornost (reaktansa)
- Reaktivna otpornost  $X$  može biti i pozitivna i negativna, u zavisnosti od toga da li je kolo pretežno induktivno ili pretežno kapacitivno
- Predznak reaktivne otpornosti nema uticaja na znak impedanse  $Z$ , ali utiče na znak fazne razlike  $\varphi$
- $X_L$  i  $X_C$  ne zavise samo od parametara  $L$ , odnosno  $C$ , već i od učestanosti priključenog napona
  - sa povećanjem  $\omega$ ,  $X_L$  raste, a  $X_C$  opada
  - kod jednosmerne struje  $\omega = 0$ , pa  $X_L = 0$ , a  $X_C = \infty$

# Rezonanca

- Kada je  $X_L = X_C$  reaktivna otpornost je nula, impedansa ima najmanju vrednost  $Z_{\min} = R$ , a struja u kolu je maksimalna i kaže se da u kolu postoji FAZNA REZONANCA
- Ako je otpornost kola zanemarljivo mala ( $R \approx 0$ ), impedansa kola je  $Z \approx 0$ , a struja postaje veoma velika ( $I \rightarrow \infty$ ) - u tom slučaju u kolu postoji prava REZONANCA
- U slučaju fazne rezonance, zbog velike struje, na kalemu i kondenzatoru mogu nastupiti vrlo veliki naponi (prenaponi), znatno veći od priključenog napona na krajevima kola i to može dovesti do oštećenja izolacije kalema, kao i do proboga dielektrika kondenzatora
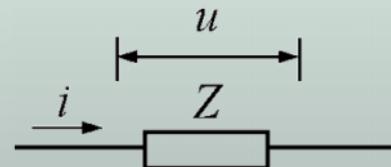
# Snaga u kolu naizmenične struje

- Snaga generatora i snaga prijemnika naizmenične struje – mogu biti i pozitivne i negativne
  - snaga prijemnika negativna – generator
  - snaga generatora negativna – prijemnik
- Pored trenutne snage definišu se:
  - srednja (aktivna) snaga
  - reaktivna snaga
  - prividna snaga
- Neka su trenutne vrednosti struje i napona prijemnika impedanse  $Z$ :
- Trenutna vrednost snage koju prima prijemnik:



$$i(t) = I_m \sin \omega t$$
$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = U_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$


$$p(t) = 2 \cdot U I \cdot \sin(\omega t) \sin(\omega t + \varphi)$$

➤ **Uvodeći trigonometrijsku transformaciju:**

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

**dobija se  
izraz:**
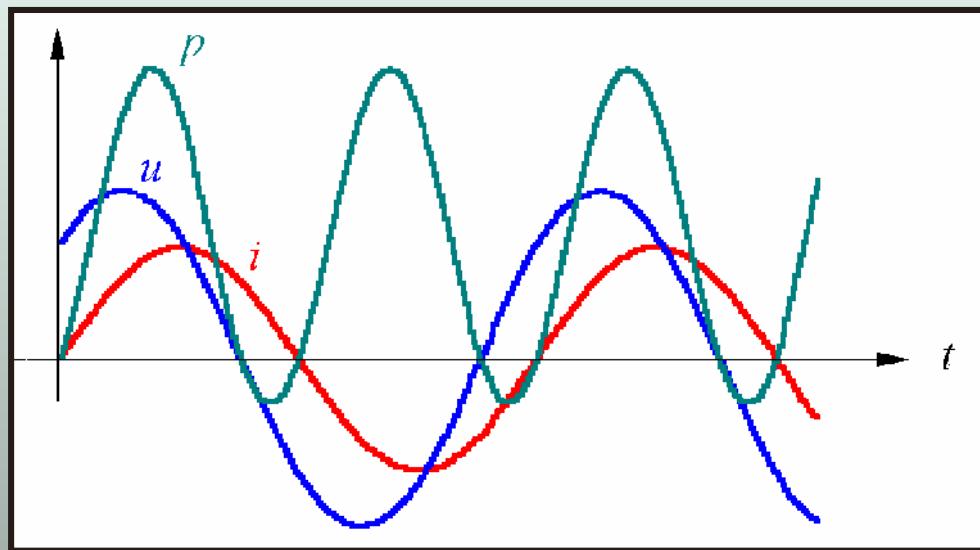
$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi)$$



**konstantna  
komp.**

**naizmenična  
komp.**

- **U intervalima vremena:**     $u$  i  $i$  istog znaka  $p(t) > 0$   
                                          $u$  i  $i$  suprotnog znaka  $p(t) < 0$
- **U delu periode:** - prima energiju od izvora – potrošač  
                                         - daje energije izvoru – generator

# Aktivna (srednja) snaga

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} UI \left[ \cos \varphi \cdot t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t + \varphi) \right] \Big|_0^T$$

$$P = \frac{1}{T} UI \cdot \left[ \cos \varphi \cdot T - \frac{1}{2\omega} \sin\left(\frac{4\pi}{T} T + \varphi\right) + \frac{1}{2\omega} \sin\left(\frac{4\pi}{T} 0 + \varphi\right) \right]$$


$$P = \frac{1}{T} UI \cdot \left[ \cos \varphi \cdot T - \frac{1}{2\omega} \cos \varphi + \frac{1}{2\omega} \cos \varphi \right]$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

[W]

**Aktivna (srednja snaga)**

- Za  $|\varphi| \leq \pi/2$  aktivna snaga prijemnika uvek je pozitivna i veća je što je veći  $\cos \varphi$  (manji ugao  $\varphi$ )
- Trenutna snaga osciluje oko srednje snage

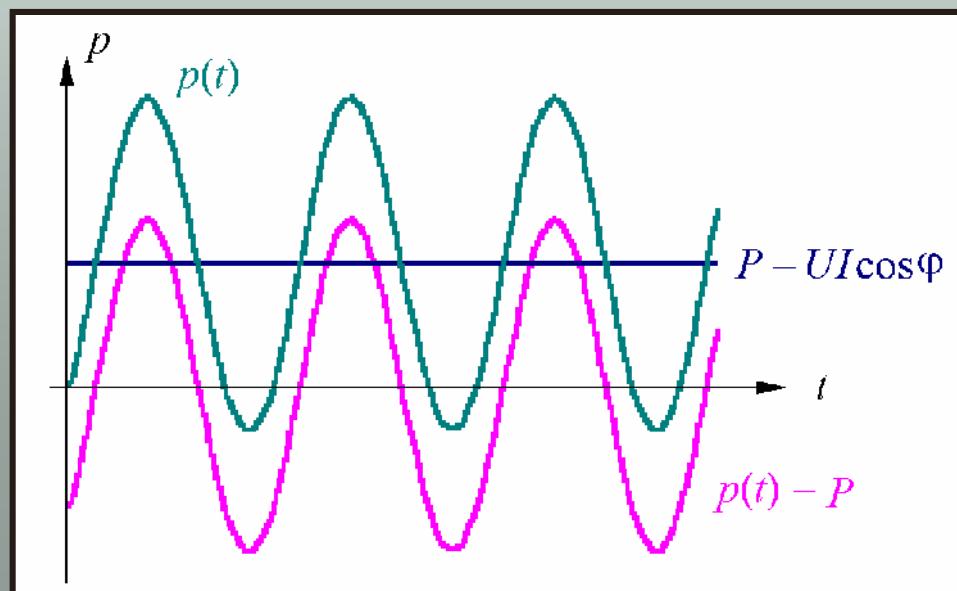

# Reaktivna snaga

- **Maksimalna snaga povratnih procesa**
- **Veličina definisana izrazom:**

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi \quad [\text{VAR}] \text{ ili } [\text{VAr}]$$

- **Reaktivna snaga menja znak sa promenom znaka fazne razlike  $\varphi$** 
  - **kada je pozitivna (pretežno induktivni prijemnici,  $\varphi > 0$ )**  
**kaže se da izvor daje reaktivnu snagu kolu**
  - **kada je negativna (pretežno kapacitivni prijemnici,  $\varphi < 0$ )**  
**kaže se da kolo daje reaktivnu snagu izvoru**
- **Reaktivna energija je deo energije koji se vraća izvoru (nepovoljna pojava u kolima naizmenične struje)**

## Prividna snaga

- **Prividna snaga definiše se kao proizvod efektivnih vrednosti napona i struje:**

$$S = U \cdot I \quad [\text{VA}]$$

- **Prividna snaga je važna veličina, koja se navodi za mnoge električne mašine i aparate**
- **Granična snaga mašine - jer se one izrađuju za određene napone i struje, koje mogu izdržati bez kvara, pri trajnom radu**


➤ Između prividne, aktivne i reaktivne snage postoji odnos:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = R \cdot I^2$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = X \cdot I^2$$

$$S = U \cdot I = Z \cdot I^2$$

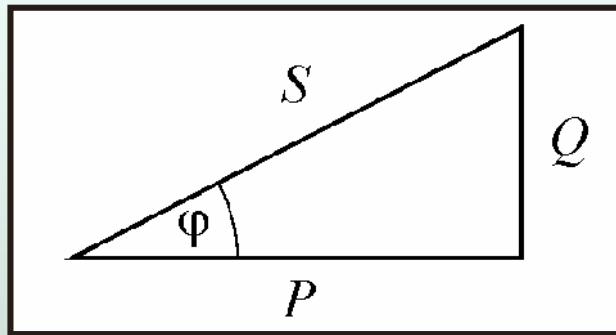

**TROUGAO SNAGA**

- Aktivna snaga se izražava u vatima (W) ili kilovatima (kW)
- Prividna snaga u voltamperima (VA) ili kilovoltamperima (kVA)
- Reaktivna snaga u reaktivnim voltamperima ili varima (var) ili kilovarima (kvar)

Ove tri jedinice međusobno su dimenzionalno jednake

# Faktor snage i faktor reaktivnosti

- Faktor snage je vrlo važna veličina u praktičnim primenama električnih mašina i aparata, kao i u prenosu i distribuciji električne energije (mera energetskog kvaliteta)
- Definiše se kao odnos između aktivne i prividne snage:  $k = \frac{P}{S}$
- Kada se napon i struja menjaju po sinusnom zakonu, faktor snage je:

$$k = \frac{UI \cos \varphi}{UI} = \cos \varphi$$

Vrednosti faktora snage kreću se od 1 do 0, jer se fazna razlika  $\varphi$  može menjati od 0 do  $\pm \pi/2$

- Faktor reaktivnosti je odnos između reaktivne i prividne snage:

$$k_r = \frac{Q}{S}$$

- Kada se napon i struja menjaju po sinusnom zakonu, faktor reaktivnosti je:

$$k_r = \frac{UI \sin \varphi}{UI} = \sin \varphi$$